

אלקטרוניקה ומחשבים ה'

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

(כיתה י"ד)

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים, ובהם שמונה שאלות.
יש להשיב על ארבע שאלות בלבד, שאלה אחת לפחות מכל פרק.

לכל שאלה – 25 נקודות. סך-הכול – 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון.

ד. הוראות מיוחדות:

- ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרא ויעריך את מספר השאלות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתייחס לתשובות נוספות.
- התחל כל תשובה לשאלה חדשה בעמוד חדש.
- רשום את כל תשובותיך אך ורק בעט.
- הקפד לנסח את תשובותיך כהלכה ולסרטט את תרשימיך בבהירות.
- כתוב את תשובותיך בכתב-יד ברור, כדי לאפשר הערכה נאותה של תשובותיך.
- אם לדעתך חסרים נתונים הדרושים לפתרון שאלה, אתה רשאי להוסיף אותם, בתנאי שתנמק מדוע הוספת אותם.
- בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מֶרֶב הנקודות מותנית בהשלמת כל המהלכים שלהלן, בסדר שבו הם רשומים:

- * רישום הנוסחה המתאימה.
- * הצבה של כל הערכים ביחידות המתאימות.
- * חישוב (אפשר באמצעות מחשבון).
- * רישום התוצאה המתקבלת, יחד עם יחידות המידה המתאימות.
- * ליווי הפתרון החישובי בהסבר קצר.

בשאלון זה 10 עמודים ו-24 עמודי נספחים.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!


פרק שני: שפת תיאור חומרה VHDL

ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 5-8 (לכל שאלה – 25 נקודות).

שאלה 5

באיור לשאלה 5 מתוארת מערכת המבצעת פעולת חיבור בין שני מספרים (A, B), שכל אחד מהם בעל שלוש סיביות.

 החיבור מתבצע באמצעות שְׁרִשׁוּר מחברים מלאים (FULL ADDERS).



איור לשאלה 5

א. כתוב תכנית בשפת VHDL המבצעת תיאור מבני לחיבור בין מרכיבי המערכת (COMPONENTS). השתמש בפקודת PORT MAP לצורך החיבור בין מרכיבי המערכת.

הערות:

* הסתמך על כך שתכניות ה-F_A כתובות, מהודרות ומכילות את הישות הבאה:

```
entity F_A is
port (A,B,Cin : in bit;
      S,Co : out bit );
end;
```

* השימוש בפקודה GENERATE מומלץ – אך אינו חובה.

ב. העתק למחברתך את סרטוט המערכת, והצג בו את מיקומו ושמו של כל אחד מן האותות (SIGNALS) שבחרת לצורך החיבור המבני שבסעיף א'.

שאלה 6

לפניך התכנית TAR6, הכתובה בשפת VHDL :

```
1.  library ieee;
2.  use ieee. std_logic_1164.all;
3.  entity TAR6 is
4.  Port ( A , B , Cin : in bit );
5.          S , Co    : out bit );
6.  end;
7.  architecture behave of TAR6 is
8.  signal T : bit_vector (2 downto 0);
9.  signal Y : bit_vector (1 downto 0);
10. begin
11.  T  <= A & B & Cin;
12.  Co <= Y (1) ;
13.  S  <= Y (0) ;
14.  With T Select
15.      Y<=  "00" when "000",
16.          "01" when "001" | "010" | "100" ,
17.          "11" when "111",
18.          "10" when others;
19.  end behave;
```

הערה: בשורה 16 בתכנית מופיע האופרטור |, שמשמעותו פעולה לוגית OR בתוך ההתניה.

א. הסבר את הפעולה המתבצעת בשורה 11 בתכנית.

ב. העתק למחברתך את הטבלה הבאה, והשלם בה את מצב מוצאי המערכת בהתאם למצב המבואות שלה.

A	B	Cin	Co	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0	0	1
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

שאלה 7

באיור לשאלה 7 מתוארת מערכת לזיהוי הקוד "110", המגיע אליה באופן טורי משמאל לימין (סיבית אחת בכל עליית שעון).



איור לשאלה 7

הסיביות נכנסות למערכת דרך המבוא הטורי SI באופן אקראי .
ערכו של המוצא Z יהיה '1' רק לאחר קליטת הקוד, כמתואר בדוגמה הבאה:

מבוא SI	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
מוצא Z	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

כתוב תכנית בשפת VHDL המבצעת את פעולת המערכת הזו.
הערה: השימוש במכונת מצבים מומלץ – אך אינו חובה.

שאלה 8


לפניך התכנית TAR8, הכתובה בשפת VHDL :

```

 1. library ieee;
2. use ieee.std_logic_1164.all;
3. entity TAR8 is
4. generic ( m : integer :=4 );
5. port ( d : in bit_vector(m-1 downto 0) ;
6.       s : in integer range 0 to m-1 ;
7.       y : out bit) ;
8. end;
9. architecture behave of TAR8 is
10. begin
11. y <= d(s);
12. end behave;

```

- א. סרטט את צורת המבנית (SYMBOL) הנוצרת כתוצאה מהישות (ENTITY) בתכנית TAR8. ציין בתשובתך את מספר הסיביות בכל מבוא ובכל מוצא של המערכת.
- ב. הסבר את ההוראה שבשורה 4 בתכנית, ואת משמעותה לגבי התכנית כולה.
- ג. באיור לשאלה 8 מתוארת דיאגרמת זמן. העתק אותה למחברתך, והשלם בה את מצב המוצא y בהתאם למצב המבואות d ו-s.



איור לשאלה 8

בהצלחה!

אין להעביר את הנוסחאון
לנבחן אחר

מקום למציאת נבחן

נוסחאון בשפת תיאור חומרה VHDL לכיתה י"ד

(12 עמודים)

בלוקים עיקריים בשפה	
ENTITY __entity_name IS GENERIC (parameter_name : string := default_value; parameter_name : integer := default_value); PORT (input_name : IN STD_LOGIC; input_vector_name : IN BIT_VECTOR (high downto low); bidir_name : INOUT STD_LOGIC; output_name : OUT STD_LOGIC); END __entity_name;	מבנה כללי של ישות תכנית

בלוקים עיקריים בשפה	
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS הצהרה על משאבי התוכנית BEGIN -- Process Statement -- Concurrent Procedure Call -- Concurrent Signal Assignment -- Conditional Signal Assignment -- Selected Signal Assignment -- Component Instantiation Statement -- Generate Statement END a;	מבנה כללי של גוף תכנית
__process_label: PROCESS (__signal_name, __signal_name) VARIABLE __variable_name : STD_LOGIC; VARIABLE __variable_name : STD_LOGIC; BEGIN -- Signal Assignment Statement -- Variable Assignment Statement -- Procedure Call Statement -- If Statement -- Case Statement -- Loop Statement END PROCESS __process_label;	מבנה כללי של הליך טורי

שימוש במבניות בתכנון היררכי	
COMPONENT __component_name GENERIC (__parameter_name : string := __default_value; __parameter_name : integer := __default_value); PORT (input_name, input_name : IN STD_LOGIC; bidir_name, bidir_name : INOUT STD_LOGIC; output_name, output_name : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT ;	הצהרה על מבנית שבשימוש בתכנית האב
__instance_name: __component_name GENERIC MAP (parameter_name => parameter_value, parameter_name => parameter_value) PORT MAP (component_port => connect_port, component_port => connect_port);	שימוש במבנית בתכנון היררכי
__generate_label: FOR __index_variable IN __range GENERATE __statement; __statement; END GENERATE __generate_label;	שרשור מבניות GENERATE FOR בלולאת
__generate_label: IF __expression GENERATE __statement; __statement; END GENERATE __generate_label;	שרשור מותנה IF GENERATE

לולאות LOOPS	
__loop_label: FOR __index_variable IN __range LOOP __statement; __statement; END LOOP __loop_label;	לולאת FOR
__loop_label: WHILE __boolean_expression LOOP __statement; __statement; END LOOP __loop_label;	לולאת WHILE

התניות בגוף התכנית – מחוץ ל-PROCESS	
__signal <= __expression WHEN __boolean_expression ELSE __expression WHEN __boolean_expression ELSE __expression _____ ; דוגמה 1 : מימוש שער AND באמצעות פקודת "WHEN" פשוטה. Y <= '1' when (a = '1') and (b = '1') else '0' ; דוגמה 2 : מימוש שער AND באמצעות פקודת "WHEN" המשכית. Y <= '0' when (a = '0') and (b = '0') else '0' when (a = '0') and (b = '1') else '0' when (a = '1') and (b = '0') else '1' ;	התניית When ... Else
WITH __ expression SELECT __signal <= __expression WHEN __constant_value, __expression WHEN __constant_value, __expression WHEN __constant_value, __expression WHEN __constant_value, __expression WHEN others; _____ דוגמה: מימוש שער AND באמצעות פקודת התניה WITH .. SELECT Signal ab : bit_vector (1 downto 0); Begin ab <= a & b; with ab select y <= '0' when "00" , '0' when "01" , '0' when "10" , '1' when others ;	התניית With ... Select


התניות בהליך טורי – בתוך PROCESS	
IF __boolean_expression THEN __signal <= __ expression; ELSIF __boolean_expression THEN __signal <= __expression; ELSE __signal <= __expression; END IF;	התניית If .. Then .. Else
CASE __expression IS WHEN __constant_value => __statement; __statement; WHEN __constant_value => __statement; __statement; WHEN OTHERS => __statement; __statement; END CASE;	התניית CASE

דוגמה למימוש מפענח בהתניית CASE :


```

Process(s)
Begin
    Case s is
        When "00" => y <= "0001" ;
        When "01" => y <= "0010" ;
        When "10" => y <= "0100" ;
        When "11" => y <= "1000" ;

        End case;
    End process;
    
```

 
התניות בהליך טורי – בתוך PROCESS	
פקודת השהיה WAIT wait; עצירה לעד אשר שימושית לעצירת סביבת בדיקה wait on ; רשימת משתנים wait until ; תנאי לוגי wait for ; מספר יחידות זמן	
דוגמה למימוש DFF <pre> Library ieee; Use ieee.std_logic_1164.all; Entity DFF is Port (e, d : in std_logic; Q : inout std_logic; Nq : out std_logic); End; Architecture behave of DFF is Begin Process (e) Begin Wait until e'event and e = '1' ; Q <= d; Nq <= not d; End process; End behave; </pre> התכנית יצרה סמל SYMBOL עפ"י הישות (ENTITY) בתכנית. 	

דוגמאות נוספות																																		
Process (enable) Begin If pre = '1' then q <= '1' ; Elsif clr = '1' then q <= '0' ; Elsif enable 'event and enable = '1' then q <= d; End process; ההליך בדוגמא יבצע את הפעולות המתוארות בטבלת האמת הבאה: <table><tr><th>PRE</th><th>CLR</th><th>ENABLE</th><th>D</th><th>Q</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Φ</td><td>Φ</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Φ</td><td>Φ</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>אין עליה</td><td>Φ</td><td>נשמר מצב קודם</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>עליה</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>עליה</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>				PRE	CLR	ENABLE	D	Q	1	0	Φ	Φ	1	0	1	Φ	Φ	0	0	0	אין עליה	Φ	נשמר מצב קודם	0	0	עליה	0	0	0	0	עליה	1	1	דוגמה למימוש דף עם מבוואת ישירים
PRE	CLR	ENABLE	D	Q																														
1	0	Φ	Φ	1																														
0	1	Φ	Φ	0																														
0	0	אין עליה	Φ	נשמר מצב קודם																														
0	0	עליה	0	0																														
0	0	עליה	1	1																														
architecture EXAMPLE1 of ARRAY is type INTEGER_VECTOR is array (1 to 8) of integer; -- 1 -- type MATRIX_A is array (1 to 3) of INTEGER_VECTOR; -- 2 -- type MATRIX_B is array (1 to 4 , 1 to 8) of integer; signal MATRIX_3x8 : MATRIX_A; signal MATRIX_4x8 : MATRIX_B; begin MATRIX_3x8 (3) (5) <= 10; -- מערך בתוך מערך MATRIX_4x8 (4 , 5) <= 17; -- מערך דו־ממדי end EXAMPLE1;				דוגמאות ליצירה והצבה במערכים																														

 דוגמאות נוספות	
 <pre> graph LR S0((S0 "00")) -- "יש אירוע" --> S1((S1 "01")) S1 -- "יש אירוע" --> S2((S2 "10")) S2 -- "יש אירוע" --> S3((S3 "11")) S3 -- "יש אירוע" --> S0 </pre> <pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity mealy_state_machine is port (clk : in bit; count_out : out bit_vector (1 downto 0)); end; architecture behave of mealy_state_machine is type state_type is (s0 , s1 , s2 , s3); -- names of states signal state : state_type; begin counting : process (clk) begin if clk'event and clk = '1' then -- positive edge event case state is when s0 => state <= s1; when s1 => state <= s2; when s2 => state <= s3; when s3 => state <= s0; end case; end if; end process counting; with state select count_out <= "00" when s0, "01" when s1, "10" when s2, "11" when s3; end behave; </pre>	דוגמה לכתיבת מונה במכונת מצבים

דוגמאות נוספות	
<pre> entity ADDER_FUNC is generic (max : integer := 15); port (A , B : in integer range 0 to max; SUM : out integer range 0 to MAX + MAX); end; architecture behave of ADDER_FUNC is function ADD (x , y : integer) return integer is variable s : integer; begin s := x + y; return s; end function ADD; begin sum <= ADD (a , b); -- הקריאה לפונקציה end behave; </pre>	דוגמה לתכנית המשתמשת בפונקציה המבצעת חיבור בין מספרים
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity adder_proc is port (A , B : in integer; SUM : out integer); end; architecture behave of adder_proc is procedure ADD (signal x , y : in integer; signal s : out integer) is begin s <= x + y; end procedure ADD; begin ADD (a , b , sum); end behave; </pre>	דוגמה לתכנית המשתמשת בפרוצדורה המבצעת חיבור בין מספרים

דוגמאות נוספות	
PACKAGE __package_name IS -- Type Declaration -- Subtype Declaration (FUNCTIONS , PROCEDURES) -- Constant Declaration -- Signal Declaration -- Component Declaration END __package_name; package body package_name is declarations deferred constant declaration subprogram bodies (תיאור פעולות הפונקציות והפרוצדורות) end package body package_name;	הגדרת PACKAGE

Mode	קריאה	כתיבה
in	כן	לא
out	לא	כן
inout	כן	כן
buffer	כן	כן

בהצלחה!